

<b>Przedmowa.....</b>	6
<b>1. Podstawy.....</b>	7
1.1. Wzmacniacz audio jako wzmacniacz operacyjny .....	8
1.2. Filtry .....	11
1.3. Elementy pasywne .....	15
1.3.1. Rezystory.....	15
1.3.2. Kondensatory .....	16
1.3.3. Cewki .....	18
1.4. Elementy aktywne.....	18
1.4.1. Diody krzemowe, LED, Schottky'ego .....	19
1.4.2. Diody Zenera.....	21
1.4.3. Moc i prąd maksymalny diod.....	24
1.4.4. Inne „diody” .....	24
1.4.5. Tranzystory.....	25
1.4.6. Podstawowe parametry tranzystorów .....	28
1.4.7. Charakterystyki wyjściowe .....	28
1.4.8. Charakterystyki przejściowe .....	30
1.4.9. Moc i charakterystyki SOA.....	35
1.4.10. Częstotliwość graniczna i czasy przełączania.....	37
1.4.11. Inne parametry .....	38
<b>2. Bloki funkcjonalne.....</b>	39
2.1. Dodawanie i usuwanie składowej stałej .....	40
2.2. Źródło prądowe.....	41
2.3. Wtórnik emiterowy i źródłowy ( <i>WC, WD</i> ) .....	46
2.4. Napięciowy wzmacniacz jednotranzystorowy ( <i>WE, WS</i> ) .....	50
2.5. Lustro prądowe .....	54
2.6. Wzmacniacz różnicowy .....	57
2.7. Inwerter – odwracacz fazy .....	61
2.8. Kaskody i wzmacniacze <i>WB, WG</i> .....	62
2.9. Układy kompensacji temperaturowej i polaryzacji .....	65
2.10. Wtórnik i wzmacniacze wielotranzystorowe.....	68
<b>3. Parametry wzmacniaczy .....</b>	73
3.1. Parametry wyjścia .....	74
3.1.1. Klasy pracy.....	74
3.1.2. Zakres napięć wyjściowych .....	76
3.1.3. Rezystancja wyjściowa i współczynnik tłumienia.....	80

3.1.4. Wydajność prądowa .....	80
3.1.5. Moc i sprawność .....	80
3.2. Parametry wejścia .....	85
3.2.1. Czułość wejściowa .....	85
3.2.2. Napięcie niezrównoważenia.....	85
3.2.3. Prąd wejściowy .....	86
3.3. Inne parametry .....	87
3.3.1. Szумy ( $N - noise$ ) .....	87
3.3.2. Stosunek sygnał/szum ( $S/N - signal/noise$ ) .....	92
3.3.3. Współczynnik szumów ( $NF, F - noise factor, figure$ ) .....	93
3.3.4. Pasmo przenoszenia i szybkość narastania napięcia ( <i>power bandwidth, SR – slew rate</i> ).....	94
3.3.5. Charakterystyka fazowa.....	95
3.3.6. Zniekształcenia.....	96
3.3.7. Zniekształcenia przejścia (skrośne).....	96
3.3.8. Obcinanie (przesterowanie) .....	97
3.3.9. Zniekształcenia harmoniczne ( $THD$ ) .....	98
3.3.10. Zniekształcenia intermodulacyjne ( $IMD$ ) .....	99
3.3.11. Wpływ globalnego ujemnego sprzężenia zwrotnego.....	101
<b>4. Zasilacze i zabezpieczenia.....</b>	<b>105</b>
4.1. Zasilacze .....	106
4.1.1. Transformatory .....	107
4.1.2. Prostowniki .....	108
4.1.3. Filtry .....	110
4.1.4. Stabilizatory napięcia .....	112
4.2. Zabezpieczenia .....	118
4.2.1. Ochrona użytkownika i otoczenia.....	118
4.2.2. Ochrona wzmacniacza .....	120
4.2.3. Ochrona głośników przed prądem stałym.....	131
4.2.4. Inne zabezpieczenia .....	134
<b>5. Podstawowe pomiary .....</b>	<b>139</b>
5.1. Pomiar mocy .....	140
5.2. Pomiar impedancji wyjściowej/współczynnika tłumienia .....	141
5.3. Pomiar pasma przenoszenia .....	142
5.4. Pomiar $THD/THD + N$ .....	143
5.5. Badanie odpowiedzi wzmacniacza na impuls prostokątny .....	144
5.6. Pomiar czasu propagacji/przesunięcia fazowego.....	146
5.7. Przykłady najprostszych przyrządów pomiarowych.....	147

5.7.1.	Generator przebiegu prostokątnego .....	147
5.7.2.	Przystawka do pomiaru przesunięcia fazowego/czasu propagacji.....	148
5.7.3.	Miernik tranzystorów .....	148
<b>6.</b>	<b>Przykładowe projekty .....</b>	<b>151</b>
6.1.	Najprostszy wzmacniacz klasy A .....	152
6.2.	Klasyczny wzmacniacz z różnicowym stopniem wejściowym.....	154
6.3.	„Diamamentowy tranzystor” .....	156
6.4.	Stopień wyjściowy typu <i>rail to rail</i> .....	158
6.5.	Wzmacniacz z tranzystoram IGBT .....	160
6.6.	Wtórnik dużej mocy.....	162
6.7.	Wzmacniacz słuchawkowy wysokiej jakości.....	163
<b>7.</b>	<b>Materiały dodatkowe .....</b>	<b>165</b>
7.1.	Podstawowe informacje o radiatorach .....	166
7.2.	Podstawowe informacje o projektowaniu płyt drukowanych.....	168
7.3.	Nietypowe problemy z tranzystoram i.....	172
7.4.	Wykaz przykładowych tranzystorów użytecznych w układach audio .....	173