

<b>Wstęp .....</b>	<b>5</b>
<b>1. Mikrokontrolery z rodziny LPC2100 – wprowadzenie.....</b>	<b>7</b>
1.1.    Budowa i działanie mikrokontrolerów z serii LPC214x.....	7
1.2.    Programowanie w języku asembler .....	15
<b>2. Sprzętowa platforma ewaluacyjna .....</b>	<b>21</b>
2.1.    Eksperymentalny mikrokomputer dipARM214x .....	21
<b>3. Obsługa programu Flash Magic .....</b>	<b>27</b>
<b>4. Środowisko uruchomieniowe Keil µVision3 .....</b>	<b>29</b>
<b>5. Proste przykłady w języku C .....</b>	<b>39</b>
5.1.    Obsługa linii I/O .....	39
5.2.    Sterowanie diody LED .....	40
5.3.    Generacja dźwięków .....	46
5.4.    Licznik zliczający w kodzie binarnym .....	50
5.5.    Licznik zliczający w kodzie 1 z n.....	54
5.6.    Licznik zliczający w kodzie Johnsona.....	58
<b>6. Interfejs komunikacyjny UART .....</b>	<b>61</b>
6.1.    Interfejs UART w mikrokontrolerach LPC214x .....	61
6.2.    Przykładowy program obsługi interfejsu UART .....	66
<b>7. System przerwań.....</b>	<b>69</b>
7.1.    Kontroler VIC .....	69
7.2.    Przerwania zewnętrzne .....	73
7.3.    Szybkie przerwania FIQ.....	74
7.4.    Przerwania wektorowe IRQ.....	76
7.5.    Przerwania niewektorowe .....	79
7.6.    Przerwania programowe .....	80
<b>8. Programowalne liczniki Timer0 i Timer1 .....</b>	<b>83</b>
8.1.    Budowa liczników Timer0 i Timer1 .....	83
8.2.    Generowanie sygnału prostokątnego .....	84
8.2.    Zliczanie impulsów zewnętrznych .....	86
8.3.    Pomiar szerokości impulsów.....	87
<b>9. Generacja impulsów PWM .....</b>	<b>91</b>
9.1.    Wbudowany generator-modulator PWM.....	91
9.2.    Generacja sygnału PWM z regulowanym położeniem jednego zbocza.....	93
9.3.    Generacja sygnału PWM z regulowanym położeniem dwóch zboczy .....	95
<b>10. Przetwornik analogowo-cyfrowy ADC .....</b>	<b>97</b>
10.1.    Budowa przetworników ADC.....	97
10.2.    Obsługa przetwornika ADC w trybie odpytywania.....	100
10.3.    Obsługa przetwornika ADC w trybie przerwań .....	101
<b>11. Przetwornik cyfrowo-analogowy DAC .....</b>	<b>103</b>
11.1.    Obsługa przetwornika DAC .....	103

<b>12. Dobór częstotliwości taktowania .....</b>	<b>105</b>
12.1. Plik startowy <i>Startup.s</i> .....	106
12.2. Działanie pętli PLL .....	109
12.3. Dzielnik częstotliwości taktowania układów peryferyjnych.....	112
12.4. Działanie układu MAM.....	112
12.5. Szybki dostęp do układów wejścia-wyjścia <i>GPIO</i> .....	114
12.6. Tryby obniżonego poboru prądu.....	115
<b>13. Obsługa alfanumerycznego wyświetlacza LCD .....</b>	<b>121</b>
13.1. Sterowanie alfanumerycznego wyświetlacza LCD.....	125
13.2. Biblioteka modułów sterujących wyświetlacza LCD .....	126
<b>14. Zegar i kalendarz RTC .....</b>	<b>135</b>
<b>15. Układ dozorujący watchdog .....</b>	<b>141</b>
<b>16. Interfejs szeregowy SPI .....</b>	<b>143</b>
<b>17. Interfejs I<sup>2</sup>C .....</b>	<b>153</b>
17.1. Komunikacja po magistrali I <sup>2</sup> C .....	153
17.2. Interfejsy I <sup>2</sup> C w mikrokontrolerach LPC214x .....	156
17.3. Obsługa transmisji I <sup>2</sup> C bez korzystania z przerwań .....	158
17.4. Obsługa transmisji I <sup>2</sup> C z przerwaniemi.....	163
<b>18. Obsługa pamięci Flash .....</b>	<b>169</b>
18.1. Programowanie ISP pamięci Flash.....	169
18.2. Programowanie IAP pamięci Flash .....	172
<b>19. Obsługa klawiatur matrycowych .....</b>	<b>177</b>
19.1. Procedura <i>_getkey</i> dla klawiatury skaningowej.....	179
19.2. Bufor danych w obsłudze klawiatury skaningowej .....	182
19.3. Obsługa klawiatury telefonu komórkowego .....	184
<b>20. Programy przykładowe .....</b>	<b>187</b>
20.1. Odtwarzanie melodii z zapisu nutowego .....	187
20.2. Programowe odmierzanie czasu .....	189
20.3. Sterowanie multipleksowanego wyświetlacza LED .....	192
20.4. Zegar i kalendarz z systemu Linux .....	195
20.5. Programowy generator szumu.....	199
20.6. Programowa weryfikacja CRC .....	204
20.7. Bufory kolowe w transmisji szeregowej .....	206
20.8. Transmisja danych w standardzie MODBUS .....	212
20.9. Obsługa magistrali 1-Wire .....	218
20.10. Odtwarzanie dźwięku z karty MMC .....	223
Dodatek A. Opis budowy interfejsu USB<->RS232 na przykładzie modułu ZL1USB .....	233
Dodatek B. Konwersja przykładów w CARM na RealView .....	234
Dodatek C. Zestaw ZL9ARM + ZL10ARM .....	237