

Spis treści

1. Wstęp	7
1.1. Do kogo kieruję niniejszą książkę?.....	8
1.2. Czego będzie można się z niej nauczyć?	8
1.3. Płytką rozwojową Kamami KA-NUCLEO.....	8
1.4. W jakim programie będziemy pracować?.....	10
2. Hello Blinky! – Hello World świata mikrokontrolerów	11
2.1. Tworzenie projektu w programie STM32CubeMX	12
2.2. Konfiguracja wyprowadzeń procesora.....	14
2.3. Wbudowana pętla PLL.....	16
2.4. Generowanie projektu	19
2.5. Poznajemy Atollic TrueSTUDIO.....	20
2.6. Importujemy projekt.....	20
2.7. Piszemy kod programu.....	20
2.8. Kompilacja, wgrywanie kodu programu, perspektywa debugowania i praca krokowa.....	25
2.9. Obsługa pinów GPIO – odczyt wartości (obsługa przycisku)	28
3. Liczniki, przerwania i sygnał PWM	33
3.1. Tworzymy projekt.....	35
3.2. Konfiguracja licznika	38
3.3. Jak dobrać parametry?.....	38

3.4.	Sterowanie jasnością z kodu programu.....	40
3.5.	Czy coś jest nie tak? – skala liniowa i korekcja gamma	41
3.6.	Mieszanie barw	43
3.7.	Karuzela	44
3.8.	Przerwania licznika	45
4.	Interfejs UART – połączenie z komputerem i innymi urządzeniami	49
4.1.	Pierwszy projekt.....	51
4.2.	Sterowanie kolorem diody RGB z komputera	58
4.3.	Wykorzystanie przerwań do odbioru danych.....	62
5.	[UART] Odbiornik GPS	67
5.1.	<i>GPS-NAVSTAR – Global Positioning System – Navigation Signal Timing and Ranging</i>	69
5.2.	Moduł GPS.....	69
5.3.	Tworzymy projekt	72
6.	Interfejs SPI i adresowalne diody LED	89
6.1.	Jak sterować diodami?	91
6.2	Jak to wykonamy? – interfejs SPI.....	94
6.3.	Tworzymy nowy projekt	95
6.4.	Częstotliwość sygnału sterującego.....	97
6.5.	Mieszanie barw i tworzenie gradientów	104
7.	[SPI] Wyświetlacz LCD.....	109
7.1.	Zasada działania wyświetlacza LCD	110
7.2.	Podłączenie	111
7.3.	Tworzymy projekt.....	114
7.4.	Przenoszenie biblioteki	133

8. [SPI] Panel dotykowy	135
8.1. Jak działa panel dotykowy?	136
8.2. Rozbudujmy projekt.....	137
9. Magistrala I²C i odczyt danych z czujników cyfrowych	153
9.1. Interfejs I ² C.....	154
9.2. Czujnik BMP180.....	155
9.3. Komunikacja z czujnikiem.....	157
9.4. Tworzymy projekt.....	159
9.5. Czujnik Bosch BME280	169
10. Konwerter analogowo-cyfrowy i odczyt danych z czujników analogowych	175
10.1. Jak działa przetwornik ADC?	176
10.1.1. Próbkowanie	176
10.1.2. Kwantyzacja	176
10.2. Bezpośredni odczyt wartości.....	178
10.3. Tryb DMA – automatyczny odczyt do zmiennej	185
10.4. Do czego odczytem wartości z czujników możemy wykorzystać przetwornik analogowo-cyfrowy?	188
11. Wi-Fi	189
11.1. Zestaw poleceń AT Hayesa	191
11.2. Czym właściwie jest TCP, porty i jak w uproszczeniu przebiega komunikacja w Internecie?	194
11.3. Testowanie działania układu ESP8266	195
11.4. Serwer HTTP i ustawianie koloru diody RGB przez stronę www	199
12. Bluetooth.....	211
12.1. Bluetooth.....	213
12.2. Moduł HC-6	213

12.3. Tworzymy projekt	214
12.4. Jak to działa?.....	229
13. Wielowątkowość.....	231
13.1. Tworzymy projekt...	233
13.2. <i>Race condition</i> i semafory.....	239
13.3. Kolejki.....	241